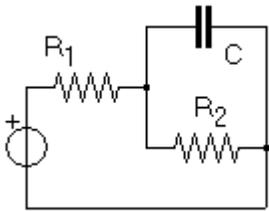


**Esercizio 6.1)**


Determinare la costante di tempo dei circuiti in figura.

a)




$[\tau = C R_1 R_2 / (R_1 + R_2)]$

b)

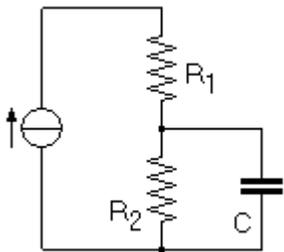


$[\tau = C R_2]$

c)

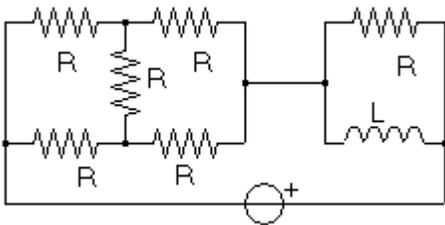

$[\tau = 2 L / R]$


d)

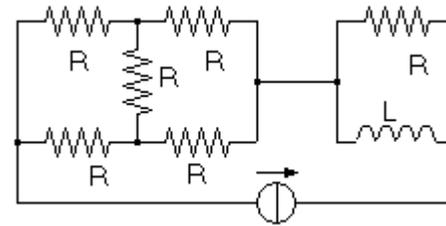

$[\tau = L / R]$

**Esercizio 6.2)**


Determinare  $v_o(t)$ .

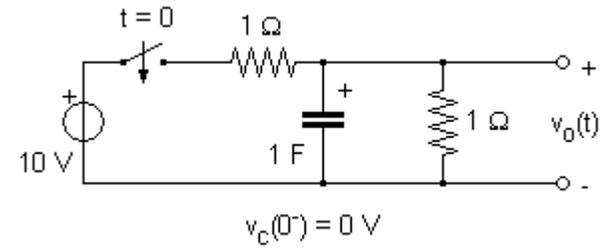

$[v_o(t) = 5 (1 - e^{-2t})]$

### Esercizio 6.3)

Determinare  $v_o(t)$ .

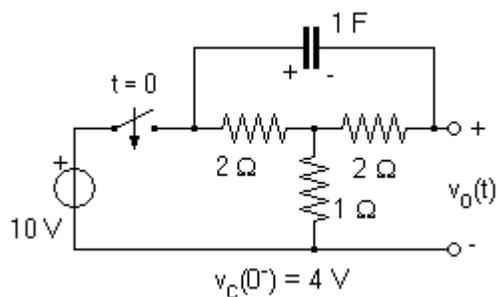


---


$$[v_o(t) = (10/3) + (8/3)e^{-3t/8}]$$
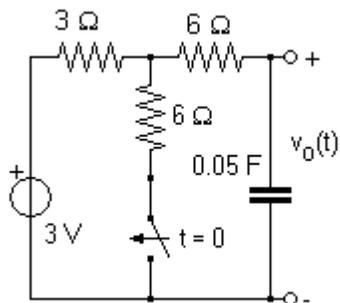
### Esercizio 6.4)

Il circuito in figura è a regime prima della chiusura dell'interruttore. Determinare l'espressione di  $v_o(t)$  per  $t > 0$ .




---


$$[v_o(t) = 2 + e^{-2.5t}]$$

### Esercizio 6.5)

Determinare  $v_o(t)$ .

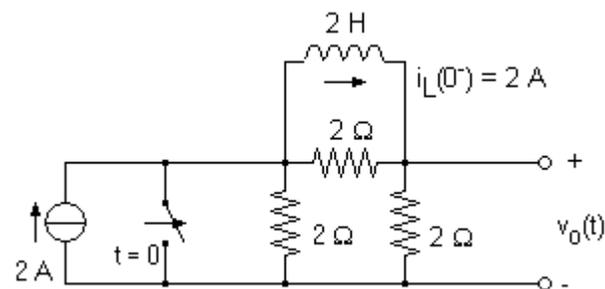


---


$$[v_o(t) = (2/3)e^{-2t/3} + 2]$$
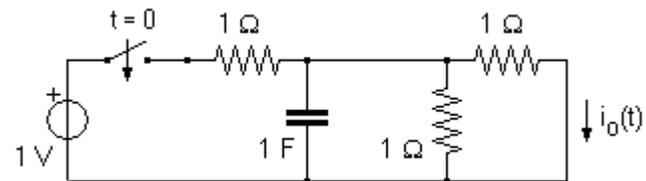
### Esercizio 6.6)

Determinare  $i_o(t)$ , considerando condizioni iniziali nulle per il condensatore.




---


$$[i_o(t) = (1/3)(1 - e^{-3t})]$$
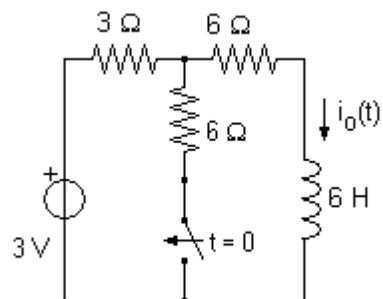
### Esercizio 6.7)

Il circuito in figura è a regime prima della chiusura dell'interruttore.  
Determinare  $i_o(t)$  per  $t > 0$ .




---

$$[i_o(t) = 0.25 + (1/12) e^{-1.33t}]$$
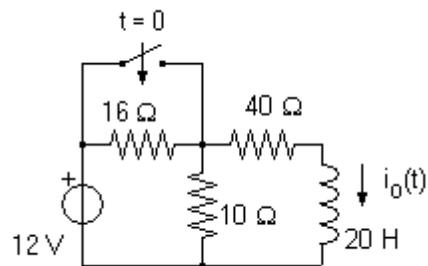
### Esercizio 6.8)

Il circuito in figura è a regime prima della chiusura dell'interruttore.  
Determinare  $i_o(t)$  per  $t > 0$ .



---

$$[i_o(t) = 0.3 - 0.2 e^{-2t}]$$