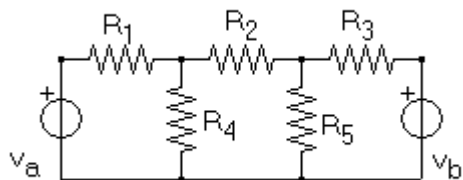


### Esercizio 3.1)


Usando il metodo alle maglie, scrivere la matrice dei coefficienti del sistema risolvete, per il circuito in figura.



$$\begin{bmatrix} R_1 + R_4 & -R_4 & 0 \\ -R_4 & R_2 + R_4 + R_5 & -R_5 \\ 0 & -R_5 & R_3 + R_5 \end{bmatrix}$$

### Esercizio 3.2)


Determinare le tre correnti di maglia.

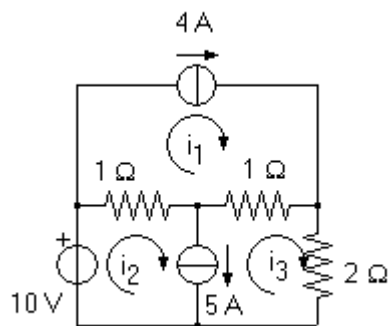

$$[ i_1 = 4 \text{ A}, i_2 = 33/4 \text{ A}, i_3 = 13/4 \text{ A} ]$$
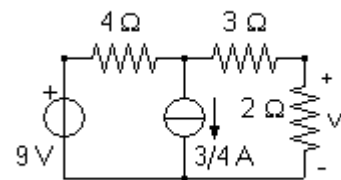
### Esercizio 3.3)


Usando il metodo alle maglie, determinare  $v_x$ .



$$[ v_x = 4/3 \text{ V} ]$$

### Esercizio 3.4)


Determinare le tre correnti di maglia.

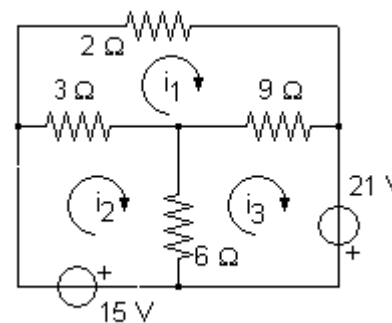

$$[ i_1 = 3 \text{ A}, i_2 = 2 \text{ A}, i_3 = 4 \text{ A} ]$$

### Esercizio 3.5)

Determinare le due correnti di maglia.

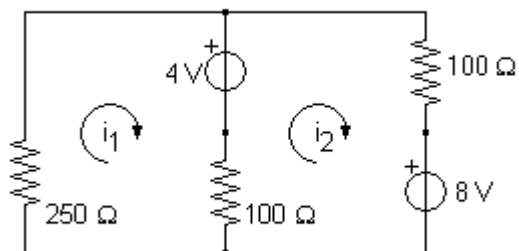


---

$[i_1 = -20 \text{ mA}, i_2 = -30 \text{ mA}]$
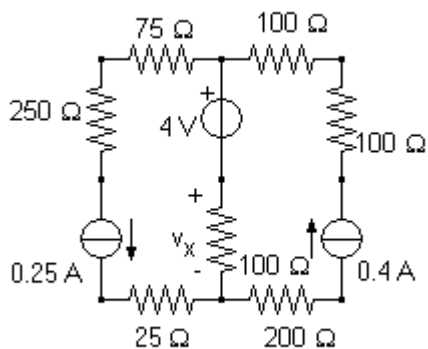
### Esercizio 3.6)

Usando il metodo alle maglie, determinare  $v_x$ .




---

$[v_x = 15 \text{ V}]$
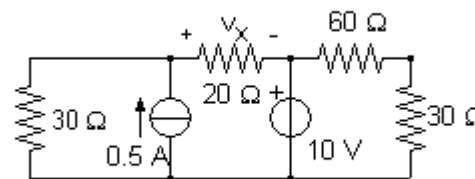
### Esercizio 3.7)

Usando il metodo alle maglie, determinare  $v_x$ .




---

$[v_x = 2 \text{ V}]$
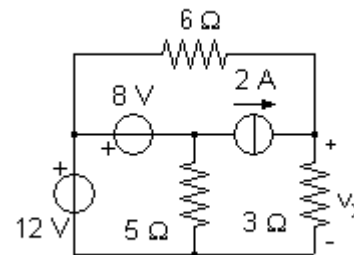
### Esercizio 3.8)

Usando il metodo alle maglie, determinare  $v_x$ .




---

$[v_x = 8 \text{ V}]$
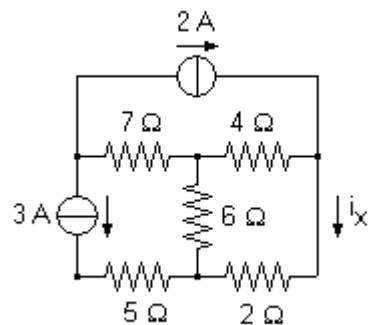
### Esercizio 3.9)

Usando il metodo alle maglie, determinare il valore della corrente  $i_x$ .




---

[  $i_x = -5/6 \text{ A}$  ]
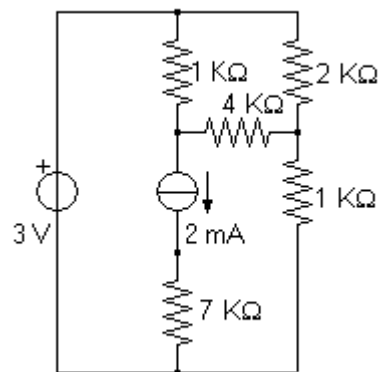
### Esercizio 3.10)

Usando il metodo alle maglie, determinare la potenza erogata dal generatore di tensione.



---

[  $p(t) = 9 \text{ mW}$  ]